
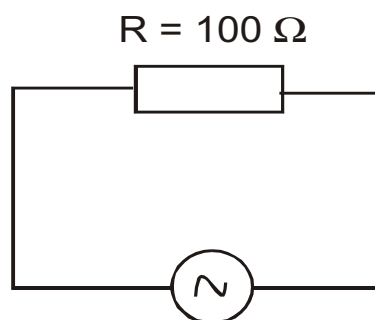


Zadanie 21. (3 pkt)

Obwód prądu elektrycznego (rys.)

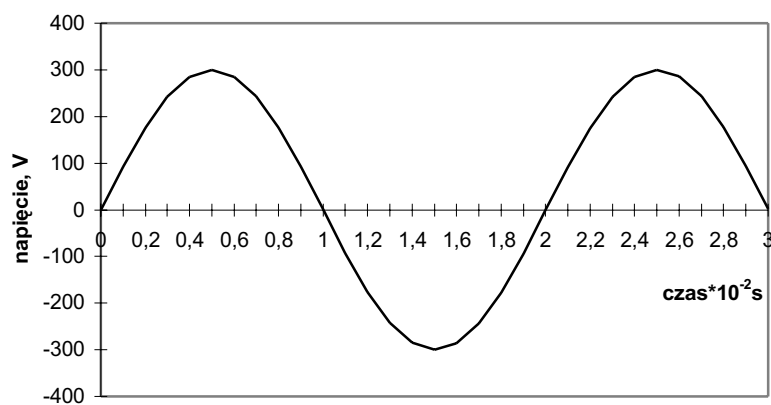

zasilany jest prądem zmiennym, którego zależność napięcia od czasu przedstawiona jest na wykresie:



Oblicz skuteczną wartość natężenia prądu elektrycznego w tym obwodzie.