4.1	1 pkt – obliczenie $U_4 = R_4 \cdot I_A = 5$ V	1
4.2	1 pkt – obliczenie $U_2 = U_3 = U - U_4 - U_1 = 3$ V	1
4.3	1 pkt – obliczenie $I_3 = U_3/R_3 = 0{,}15$ A lub obliczenie oporu zastępczego $R_{23} = U_2/I =$ 15 Ω 1 pkt – obliczenie $I_2 = I - I_3 = 0{,}05$ A lub poprawne zastosowanie wzoru na opór zastępczy w połączeniu równoległym 1 pkt – obliczenie $R_2 = 60$ Ω	3